MIEI - Comunicação de Dados Ficha de Exercícios - Análise de Sistemas Uma aula

1. Considere um sistema LIT de primeira ordem, equivalente a um filtro passa-baixo com K=1 e largura de banda de transmissão $B_T=3f_0$. Determine a resposta y(t) no destino quando o sinal de entrada x(t) é transmitido nesse sistema:

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) + 1/3\cos(6\pi f_0 t) + 1/5\cos(10\pi f_0 t)$$

2. Considere um sistema de comunicação digital cuja função de transferência H(f) é razoavelmente aproximada por:

$$H(f) = \frac{3.75 * 10^3}{3.75 * 10^3 - 9 * 10^4 * j + j * f}$$

Esquematize característica de amplitude do sistema, determine a largura de banda e classifique-o.

3.

Considere um sistema de transmissão possuindo a seguinte função de transferência:

$$H(f) = \frac{1}{25 + j * \left(\frac{f - 10^4}{10^3}\right)^2}$$

- A1 Este sistema é equivalente a um filtro atenuador com uma banda passante definida por $B_T = [5 \ KHz, 15 \ KHz] = 10 \ KHz$.
- **B2** Neste sistema o valor de atenuação mínima na potência ocorre para $f = 10 \ KHz$. Neste ponto o sistema diminui em 25 vezes a potência da componente espectral que por ele passa.
- C3 | É um sistema equivalente a um filtro com uma largura de banda de 10 KHz.
- **D4** É um sistema equivalente a um filtro com a frequência de corte superior a meia potência igual a 15 *KHz*.


Indique se considera cada uma das afirmações anteriores verdadeira (V) ou Falsa (F):

A1 B2	C3 D4	
-------	-------	--

- 4. Um sistema de transmissão por fios eléctricos é utilizado para ligar um emissor a um recetor a onze quilómetros de distância. Qual o valor da potência média do sinal que chega ao recetor se o sinal do emissor tiver uma potência média de 10 watts, o sistema de transmissão tiver um único amplificador à entrada com um ganho de 100 dB e, em contrapartida, o cabo atenuar dez vezes a potência do sinal a cada quilómetro.
- 5. Discuta a veracidade da seguinte afirmação: "Um sistema de transmissão é composto por um amplificador que aumenta 1000 vezes a potência do sinal de entrada, seguido de um cabo elétrico de 2 Km de comprimento. O cabo atenua 10 vezes a potência do sinal por cada quilómetro. Se à entrada do amplificador estiver um sinal com uma potência de -10 dBm então à saída do sistema teremos um sinal com potência igual a 1 miliwatt".



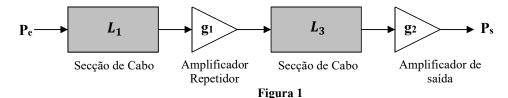6. Considere que no sistema com repetidores da Figura 1 se tem $P_e = 0.5 W$, $\alpha_{dB} = -2 \frac{dB}{Km}$ e um comprimento total do percurso de $40 \ Km$. Determine os ganhos em dB dos amplificadores e a localização do repetidor de modo que $P_s = 100 \ mW$, sendo que a potência de limiar à entrada de cada amplificador é de $20 \ \mu W$ (menor potência de entrada para que o amplificador funcione corretamente).



$$g_{dB} = 10 * \log_{10}(g) \leftrightarrow g = 10^{g_{dB}*10^{-1}}$$

Atenuação tendo em conta o coeficiente de atenuação α multiplicador a cada Km: $L=\alpha^d$ Atenuação tendo em conta o coeficiente de atenuação α_{dB} linear a cada Km: $L_{db}=\alpha*d$


Para sistemas de transmissão com *n* troços, com um amplificador no final de cada troço:

$$P_s = P_e * \prod_{i=1}^{n} (g_i * L_i) \leftrightarrow P_{s_{dBm}} = P_{e_{dBm}} + \sum_{i=1}^{n} (g_{db_i} + L_{dB_i})$$

Sistema de transmissão/Filtro *Butterworth* de ordem *n*:

$$H(f) = \frac{K}{1 + j * \left(\frac{f - f_{\phi}}{f_s - f_{\phi}}\right)^n}$$

$$|H(\mathbf{f})|^2 = \frac{K^2}{1 + \left(\frac{\mathbf{f} - f_{\phi}}{f_s - f_{\phi}}\right)^{2n}} \begin{cases} f_i = f_{\phi} - (f_s - f_{\phi}) = 2 * f_{\phi} - f_s \\ |H(f_s)|^2 = \frac{K^2}{2} \end{cases} B_T = [f_i, f_s]_+$$

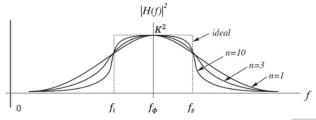

Largura de banda de transmissão, banda passante ou a meia potência: $B_T = [f_i, f_s]_+$

Bandas de Rejeição: $B_{RJ} = [-\infty, f_{ri}]_+ | [f_{rs}, +\infty]_+$ Bandas de Transição: $B_{TR} = [f_{ri}, f_i]_+ | [f_s, f_{rs}]_+$

1 miliwatt (mW) = 10^{-3} watts 1 microwatt (μ W) = 10^{-6} watts